

PCLP 2

**Programarea calculatoarelor si
limbaje de programare 2**

PCLP2

An I semestrul II



"Coding is easy when you C it in action."

Cap. 13

Aplicatii C/C++ in inginerie electrica

13.1. Aplicatii cu circuite electrice

13.2. Aplicatii cu Arduino


13.1. Aplicatii cu circuite electrice

Rezistenta echivalenta

EXEMPLE

Ex. 1 Programul permite citirea de la tastatura a numărului de rezistențe, a valorilor lor în Ohmi și a tipului de conectare serie sau paralel și apoi calculează și afișează rezistență echivalentă corespunzătoare conectării a) serie și b) paralel (Fig. 12.1).

a) serie

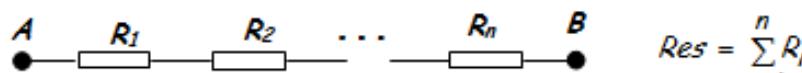

b) paralel

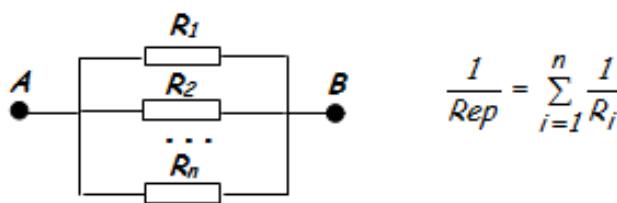


Fig.12.1. Rezistență echivalentă a conexiunii
a) serie, b) paralel

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
int main() {
    int n; char c; double Res = 0, Rep = 0;
    cout << "Programul calculeaza rezistenta echivalenta\n";
    cout << "Introduceti nr de rezistente: "; cin >> n;
    vector<double> R(n);
    cout << "Introduceti valorile rezistentelor in Ohmi\n";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "R[" << i << "]="; cin >> R[i];
    }
    cout << "Cum sunt conectate rezistentele?\n s=serie p=paralel: "; cin >> c;
    // Calculul rezistentei echivalente pentru conexiunea în serie
    if (c == 's') {
        for (int i = 0; i < n; i++) Res += R[i];
        cout << "Rezistența echivalentă serie: R=" << Res << "\n";
    }
    // Calculul rezistentei echivalente pentru conexiunea în paralel
    if (c == 'p') {
        for (int i = 0; i < n; i++) Rep += 1 / R[i];
        cout << "Rezistența echivalentă paralel: R=" << 1 / Rep << "\n";
    }
    return 0;
}
```

13.1. Aplicatii cu circuite electrice

Rezistenta echivalenta

Rezistente conectate in serie:

```
Programul calculeaza rezistenta echivalenta
Introduceti nr de rezistente
3
Introduceti valorile rezistentelor in Ohmi
R[0]=10
R[1]=20
R[2]=30
cum sunt conectate rezistentele?
s=serie p=paralel: s
Rezistenta echivalenta serie: R=60.000000
```


Rezistente conectate in paralel:

```
Programul calculeaza rezistenta echivalenta
Introduceti nr de rezistente
3
Introduceti valorile rezistentelor in Ohmi
R[0]=10
R[1]=20
R[2]=30
cum sunt conectate rezistentele?
s=serie p=paralel: p
Rezistenta echivalenta paralel: R=5.454545
```

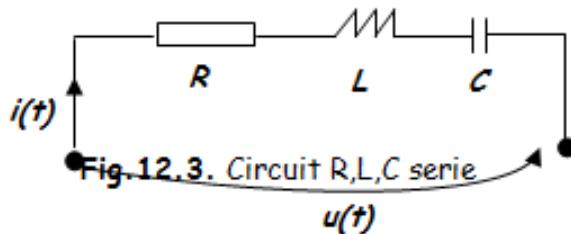13.1. Aplicatii cu circuite electrice

Rezistenta echivalenta

Ex.2 Într-un circuit R,L,C serie (Fig.12.3) aflat în regim armonic se cunosc valorile tuturor parametrilor: $R=10 \Omega$, $L=10mH$, $C=5\mu F$, $U=220 V$, $f=50 Hz$. Să se scrie un program care să determine valoarea instantaneă a curentului din circuit.



Rezolvare:

Pe baza mărimilor cunoscute se calculează:

- Pulsăția: $\omega=2\pi f=314 \text{ rad/s}$.
- Impedanța circuitului dat: $Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} (\Omega)$
- Valoarea efectivă a curentului: $I = \frac{U}{Z} (A)$
- Defazajul: $\phi = \arctg \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} (\text{radiani})$
- Valoarea instantaneă a curentului: $i = I \sqrt{2} \sin(\omega t - \phi)$

EXEMPLE

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#define PI 3.14159265358979
using namespace std;

int main() {
    double R, L, C, U, I, f, w, Z, phi;
    cout << "R[ohm]="; cin >> R;
    cout << "L[H]="; cin >> L;
    cout << "C[F]="; cin >> C;
    cout << "U[V]="; cin >> U;
    cout << "f[Hz]="; cin >> f;
    w = 2 * PI * f;
    Z = sqrt(pow(R, 2) + pow((w * L - 1 / (w * C)), 2));
    phi = atan((w * L - 1 / (w * C)) / R);
    I = U / Z;
    cout << "Z[ohm]=" << Z << endl;
    cout << "I[A]=" << I << "\t phi[degrees]=" << phi * 180 / PI ;
    return 0;
}
```

R[ohm]=10
L[H]=0.01
C[F]=0.000005
U[V]=220
f[Hz]=50
Z[ohm]=633.557104
I[A]=0.347246 phi[grade]=-89.095612

13.1. Aplicatii cu circuite electrice

Divizor de tensiune

Ex.5 Să se scrie un program care să determine valoarea efectiva complexă a tensiunii \underline{U}_2 din circuitul divizor de tensiune (Fig.12.7) care funcționează în regim permanent de c.a. pentru care se cunosc valorile celor 2 impedanțe Z_1 și Z_2 precum și valoarea efectivă a tensiunii $U=220$ V.

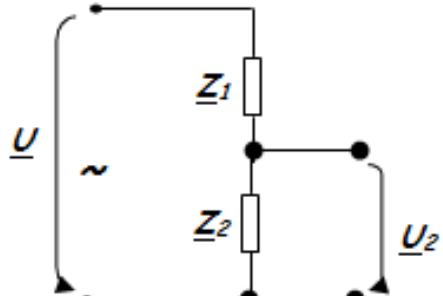



Fig.12.7. Divizor de tensiune

Rezolvare: sunt 3 cazuri particulare:

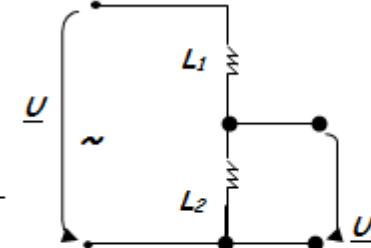a) divizor inductiv de tensiune

$$\begin{cases} \underline{Z}_1 = j\omega L_1 \\ \underline{Z}_2 = j\omega L_2 \end{cases}$$

$$\underline{U}_2 = \underline{U} \frac{j\omega L_2}{j\omega L_1 + j\omega L_2} = \underline{U} \frac{L_2}{L_1 + L_2}$$




unde $U=220$ V (U origine de fază). Caz particular: $L_1=10$ mH, $L_2=20$ mH

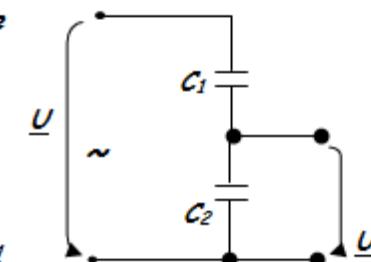b) divizor capacativ de tensiune

$$\begin{cases} \underline{Z}_1 = \frac{1}{j\omega C_1} \\ \underline{Z}_2 = \frac{1}{j\omega C_2} \end{cases}$$

$$\underline{U}_2 = \underline{U} \frac{\frac{1}{j\omega C_2}}{\frac{1}{j\omega C_1} + \frac{1}{j\omega C_2}} = \underline{U} \frac{C_1}{C_1 + C_2}$$




unde $U=220$ V (U origine de fază). Caz particular: $C_1=10$ μ F, $C_2=20$ μ F.

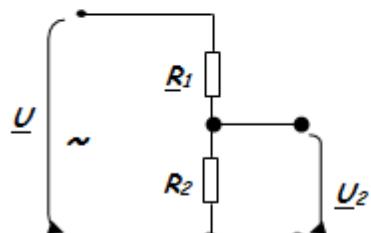c) Divizor rezistiv de tensiune

$$\begin{cases} \underline{Z}_1 = R_1 \\ \underline{Z}_2 = R_2 \end{cases}$$

$$\underline{U}_2 = \underline{U} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$



unde $U=220$ V (U origine de fază). Caz particular: $R_1=10$ Ω , $R_2=20$ Ω .

13.1. Aplicatii cu circuite electrice

Divizor de tensiune

EXEMPLE

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{char ch; double L1,L2,R1,R2,C1,C2, U;
printf("\nAlegeti tipul de divizor de tensiune:");
printf("\nInductiv=I, Capacitiv=C,Rezistiv=R :"); scanf("%c", &ch);
if (ch=='I' || ch=='i')
{printf("\nL1[H]=");scanf("%lf", &L1); printf("L2[H]=");scanf("%lf", &L2);
printf("U[V]=");scanf("%lf", &U); printf("U2[V]=%lf", U*L2/(L1+L2));}
else if (ch=='C' || ch=='c')
{printf("\nC1[F]=");scanf("%lf", &C1); printf("C2[F]=");scanf("%lf", &C2);
printf("U[V]=");scanf("%lf", &U); printf("U2[V]=%lf", U*C1/(C1+C2));}
else if (ch=='R' || ch=='r')
{printf("\nR1[ohmi]=");scanf("%lf", &R1);
printf("R2[ohmi]=");scanf("%lf", &R2);
printf("U[V]=");scanf("%lf", &U);
printf("U2[V]=%lf", U*R2/(R1+R2));} return 0;}
```

Alegeti tipul de divizor de tensiune:
Inductiv=I, Capacitiv=C,Rezistiv=R :

R1[ohmi]=2
R2[ohmi]=3
U[V]=220
U2[V]=132.000000

Alegeti tipul de divizor de tensiune:
Inductiv=I, Capacitiv=C,Rezistiv=R :I

L1[H]=10
L2[H]=20
U[V]=220
U2[V]=146.666667

Alegeti tipul de divizor de tensiune:
Inductiv=I, Capacitiv=C,Rezistiv=R :C

C1[F]=2
C2[F]=3
U[V]=220
U2[V]=88.000000

13.1. Aplicatii cu circuite electrice

Circuite electrice

Ex.3 Se consideră circuitul de curent continuu (c.c.) din Fig. 12.5, în care se cunosc valorile rezistențelor și tensiunilor electromotoare: $R_1=R_2=R_3=10 \Omega$ și $E_1=E_2=100 V$, și se cere să se scrie programul care să determine și afișeze valorile curentilor: I_1 , I_2 , I_3 utilizând teoremele lui Kirchhoff.

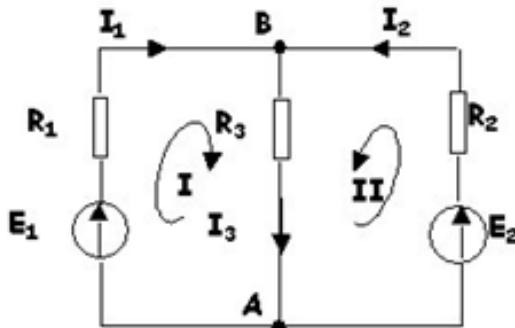


Fig.12.5. Circuitul 1 de c.c.

Rezolvare: Problema se reduce la rezolvarea unui sistem de ecuații algebrice liniare prin metoda indirectă, ecuații care rezultă din aplicarea teoremelor lui Kirchhoff, astfel:

$$\begin{cases} I_1R_1 + I_3R_3 = E_1 & \text{Teorema II a lui Kirchhoff - Bucla I} \\ I_2R_2 + I_3R_3 = E_2 & \text{Teorema II a lui Kirchhoff - Bucla II} \\ I_1 + I_2 - I_3 = 0 & \text{Teorema I a lui Kirchhoff - Nod A} \end{cases}$$

Forma matricială a sistemului de ecuații algebrice liniare este:

$$\begin{bmatrix} R_1 & 0 & R_3 \\ 0 & R_2 & R_3 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow RI = E \Rightarrow I = R^{-1}E$$

unde matricile E și R se cunosc, iar matricea curentilor I trebuie calculată.

Înlocuind valorile cunoscute $R_1=R_2=R_3=10\Omega$ și $E_1=E_2=100 V$ în relația matricială se obține:

$$\begin{bmatrix} 10 & 0 & 10 \\ 0 & 10 & 10 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 100 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow I = R^{-1}E$$

$$R^{-1} = \begin{bmatrix} 0.067 & -0.033 & 0.333 \\ -0.033 & 0.067 & 0.333 \\ 0.033 & 0.033 & -0.333 \end{bmatrix}, I = \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.4 \\ 3.4 \\ 6.6 \end{bmatrix}$$

13.1. Aplicatii cu circuite electrice

Circuite electrice

```
//Programul ex3.c
#include <stdio.h>
#define L 10
int a1,b1;
// L=dimensiunea maxima a matricilor
// functia transp determina matricea transpusa (Mtransp) a matricii M
void transp(double M[L][L], double Mtransp[L][L])
{int i, j;
for(i = 0; i < L; i++)
    for(j = 0; j < L; j++)    Mtransp[j][i] = M[i][j];
}
//functia creerm determina suprimarea liniei l1 si a coloanei c1 din //matricea A si creeaza
matricea B in care se pastreaza matricea ramasa //aceasta functie este utila la calculul
determinantului
void creerm(double A[L][L], double B[L][L], int l1, int c1)
{int a, b, c = 0, d;
for(a = 0; a < L; a++)
{d = 0;
if(a != l1)
    {for(b = 0; b < L; b++)
        if(b != c1) {B[c][d] = A[a][b]; d++;}
        c++;
    }
}
//functia exposant determina daca un nr este multiplu de 2 si returneaza
//valoarea 1 daca este adevarat si -1 in caz contrar functia este folosita pentru calculul
//determinantului
double exposant(int nr)
{if (!(nr % 2))    return(1);
else return (-1);
}
//functia determinant calculeaza determinantul unei matrici
```

```
double determinant(double Matrice[L][L], int l1)
{int a;
double Temp[L][L], val = 0;
if(l1 == 1) return (Matrice[0][0]);
for(a = 0; a < l1; a++)
    {creerm(Matrice, Temp, a, 0);
    val += (exposant(a) * Matrice[a][0] * determinant(Temp, (l1 - 1)));
    }
return (val);
}
//functia multiply inmulteste 2 matrici A*B si returneaza rezultatul in //matricea C
void multiply(double A[L][L], double B[L][L], double C[L][L])
{int a, b, c;
for(a = 0; a < L; a++)
    for (b = 0; b < L; b++)
        C[a][b] = 0;
for(a = 0; a < L; a++)
    for (b = 0; b < L; b++)
        for(c = 0; c < L; c++)    C[a][b] += A[a][c] * B[c][b];
}
//functia multiplyr inmulteste matricea A cu un nr. real matricea rezultat
//este B
void multiplyr(double x, double A[L][L], double B[L][L])
{int a, b;
for(a = 0; a < L; a++)
    for (b = 0; b < L; b++)    B[a][b] = A[a][b] * x;
}
```

13.1. Aplicatii cu circuite electrice

Circuite electrice

```
//functia mplusm realizeaza operatia C=A-B  
void mplusm(double A[L][L], double B[L][L], double C[L][L])  
{int i, j;  
for(i = 0; i < L; i++)  
    for(j = 0; j < L; j++)    C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];  
}  
  
//functia scadere realizeaza operatia C=A-B  
void scadere(double A[L][L], double B[L][L], double C[L][L])  
{int i, j;  
for(i = 0; i < L; i++)  
    for(j = 0; j < L; j++)    C[i][j] = A[i][j] - B[i][j];  
}  
  
//functia initializ initializeaza matricea Matrice cu 0  
void initializ(double Matrice[L][L])  
{int a, b;  
for(a = 0; a < L; a++)  
    for(b = 0; b < L; b++)    Matrice[a][b] = 0;  
}
```

```
//functia afis afiseaza matricea Matrice  
void afis(double Matrice[L][L], int l, int c)  
{int a, b;  
printf("\nIata matricea:");  
printf("\n*****\n");  
for(a = 0; a < l; a++)  
{    for(b = 0; b < c; b++)  
        printf("%7.3lf ", Matrice[a][b]);    printf("\n");  
}  
printf("*****\n");  
printf("Apasati pe ENTER pentru a continua... ");  
fflush(stdin);  
getchar();  
}  
  
//functia citire realizeaza citirea unei matrici  
void citire(double Matrice[L][L], int l, int c)  
{int i, j;  
initializ(Matrice);  
printf("\nCate linii are matricea (MAX: %d)? ", L);  
do  
{    fflush(stdin);    scanf("%d", &l);    a1=l;  
} while ((l < 1) || (l > L));  
printf("Cate coloane are matricea (MAX: %d)? ", L);  
do  
{    fflush(stdin);    scanf("%d", &c);    b1=c;  
} while ((c < 1) || (c > L));  
for(i = 0; i < l; i++)  
    for(j = 0; j < c; j++)  
        {printf("A[%d][%d]= ", i + 1, j + 1);fflush(stdin);  
        scanf("%lf", &Matrice[i][j]);}  
afis(Matrice, l, c);  
}
```

```
Apasati pe ENTER pentru a continua...  
  
Bine ati venit in acest meniu !  
-----  
0) Exit  
1) Introduceti matricea LxC (A)  
2) Introduceti matricea LxC (B)  
3) Introduceti un nr. real:  
11) Calculeaza transpusa lui A  
13) Calculeaza determinantul lui A  
15) Calculeaza inversa lui A  
-----  
Alegeti optiunea dorita: 15  
Multumesc.  
-----  
Matricea inversa este:  
  
Iata matricea:  
*****  
    0.067   -0.033    0.333  
   -0.033    0.067    0.333  
    0.033    0.033   -0.333  
*****  
Apasati pe ENTER pentru a continua...
```

```
Bine ati venit in acest meniu !  
-----  
0) Exit  
1) Introduceti matricea LxC (A)  
2) Introduceti matricea LxC (B)  
3) Introduceti un nr. real:  
4) Calculeaza A + B  
5) Calculeaza A - B  
6) Calculeaza B - A  
7) Calculeaza A * B  
8) Calculeaza B * A  
11) Calculeaza transpusa lui A  
12) Calculeaza transpusa lui B  
13) Calculeaza determinantul lui A  
14) Calculeaza determinantul lui B  
15) Calculeaza inversa lui A  
16) Calculeaza inversa lui B  
-----  
Alegeti optiunea dorita: 7  
Multumesc.  
-----  
Iata matricea:  
*****  
    3.400  
    3.400  
    6.600  
*****
```

13.1. Aplicatii cu circuite electrice

Circuite electrice

Ex.: Realizati programul C++ care rezova problema:

O baterie cu t.e.m. $E = 24V$ și rezistență interioară $r = 1\Omega$ care este legată în circuitul unui bec cu rezistență $R = 71\Omega$.

Determinati si afisati:

- tensiunea electrică la bornele becului.
- intensitatea curentului de scurtcircuit

EXEMPLE

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){float I,E,r,R,U,Isc;
cout<<"E=";cin >>E;
cout<<"r=";cin >>r;
cout<<"R=";cin >>R;
I=E/(R+r); cout <<"I="<<I<<endl;
U=I*R;cout <<"U="<<U<<endl;
Isc=E/r; cout<<"Isc="<<Isc<<endl;
return 0;}
```

```
E=24
r=1
R=71
I=0.333333
U=23.6667
Isc=24
```

13.1. Aplicatii cu circuite electrice

Circuite electrice

Ex.: Realizati programul C++ care rezova problema:

Un prăjitor de pâine ce funcționează la tensiunea $U = 230V$ este străbătut de curentul de intensitate $I = 4A$, timpul cât trece curentul electric prin prăjitor este de 15min.Aflați:

- a) puterea disipată pe prăjitor
- b) rezistența prăjitorului
- c) energia disipată în 15 min.

EXAMPLE

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){float U,I,P,R,W,t,tsec;
cout<<"U="; cin>>U;
cout<<"I=";cin >>I;
cout<<"t=";cin >>t;
tsec=t*60;cout<<"tsec="<<tsec<<endl;
P=U*I; cout <<"P="<<P<<endl;;
R=U/I; cout<<"R="<<R<<endl;
W=U*I*tsec; cout<<"W="<<W<<endl;
return 0;}
```

U=230
I=4
t=15
tsec=900
P=920
R=57.5
W=828000

13.2. Aplicatii cu Arduino

Tutoriale Arduino

Tutorials



GETTING STARTED

Are you brand new to Arduino? Just put your hands on a new Arduino product? Worry no more. Here you can find our kickstart guides: step-by-step instructions to get you started with Arduino right away, so you can focus your time on creating incredible things.




BUILT-IN EXAMPLES

Built-in Examples are sketches included in the Arduino Software (IDE); to open them, click on the toolbar menu: File > Examples. These simple programs demonstrate all basic Arduino commands. They span from a Bare Minimum Sketch to Digital and Analog IO, to the use of Sensors and Displays.



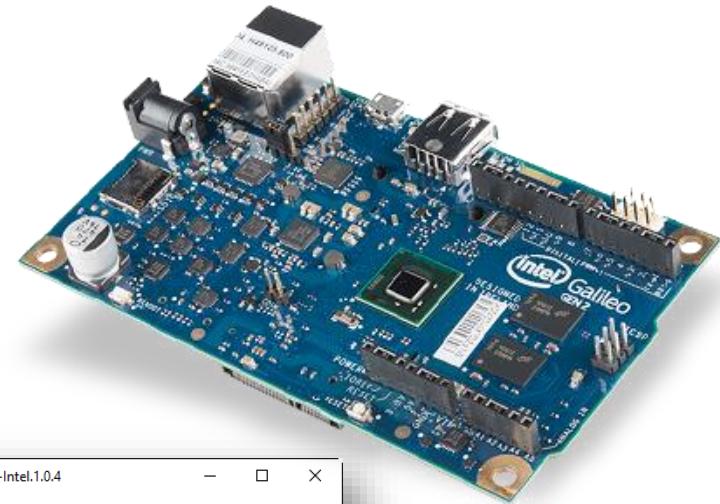EXAMPLES FROM LIBRARIES

The Arduino Software (IDE) can be extended through the use of libraries, just like most programming platforms, to provide extra functionality to your sketches. These tutorials walk you through the Examples of a number of libraries that come installed with the IDE. To open them, click on the toolbar menu: File > Examples.



The screenshot shows the Arduino IDE interface. The title bar reads "sketch_mar29a | Arduino 1.5.3-Intel.1.0.4". The code editor contains the following C++ code:

```
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
}
```

The status bar at the bottom right indicates "Intel® Galileo Gen2 on COM3".

<https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HomePage>

13.2. Aplicatii cu Arduino

Tutoriale Arduino

The screenshot shows the Google Play Store listing for 'Arduino Tutorials - Examples' by Bluino Electronics. It has a rating of 1.720 and 1 review. The app is categorized under 'E Toti' (Everyone). A green button labeled 'Instalează' (Install) is visible. Below the store listing, several screenshots of the app's interface are shown, displaying various Arduino projects like 'Bare Minimum' and 'Analog Read Serial'. Each screenshot includes a small image of an Arduino Uno board.

The screenshot shows a section of the Arduino website titled 'Arduino: electronică și programare'. It features a large image of a blue and red remote-controlled robot car with large black wheels. Below the image, a text box states: 'De aici, singurul lucru de făcut este să faceți niște proiecte. Există nenumărate resurse minunate de Arduino și tutoriale online.' (From here, the only thing left to do is to make some projects. There are countless wonderful Arduino resources and tutorials online.)

<https://sites.google.com/site/arduinoelectronica/siprogramare/prima-lectie/5-introducere-in-arduino>

13.2. Aplicatii cu Arduino

Tutoriale Arduino

The screenshot shows the Google Play Store listing for 'Arduino Tutorials - Examples' by Bluino Electronics. It has a rating of 1.720 and 1 review. The app is categorized under 'E Toti' (Everyone). A green button labeled 'Instalează' (Install) is visible. Below the store listing, several screenshots of the app's interface are shown, displaying various Arduino projects like 'Bare Minimum' and 'Analog Read Serial'. Each project includes a brief description, required hardware (e.g., Arduino Board), and a preview image of the setup.

The screenshot shows a section of the Arduino website titled 'Arduino: electronică și programare'. It features a large image of a blue and red remote-controlled robot car with large black wheels. Below the image, a text block reads: 'De aici, singurul lucru de făcut este să faceți niște proiecte. Există nenumărate resurse minunate de Arduino și tutoriale online.'

<https://sites.google.com/site/arduinoelectronica/siprogramare/prima-lectie/5-introducere-in-arduino>